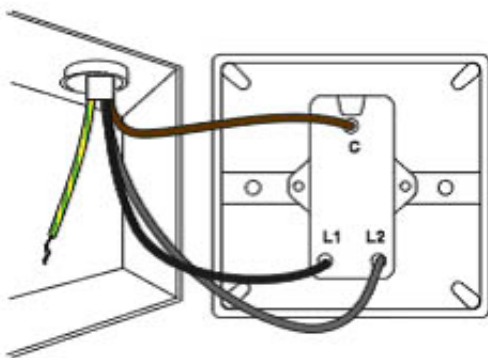




Namuose labai dažnai reikalingas dviem jungikliais valdomas apšvietimas - laiptinėse: apačioje ir viršuje; apšvietimas miegamajame: pagrindinis jungiklis - prie durų, kitas jungiklis - prie lovos; koridoriuose - viename ir kitame gale. Kaip tokiu atveju pravedžiojami kabeliai, skaitykite toliau.

Pirmiausia sienose norimose vietose įtvirtinamos jungiklių montavimo dėžutės ir tarp jų nuvedamas keturių gyslų kabelis.




Jungiklis su vienu kabeliu
(keturių gyslų)

Nuimame laidų izoliaciją (maždaug 1 cm nuo galų) ir pajungiame laidus į jungiklį tokiu būdu:

- Rudas (gali būti ir baltas ar raudonas) – jungiklio kontaktas N (C);
- Juodas (ar mėlynas) – jungiklio kontaktas L1;
- Pilkas (ar geltonas) – jungiklio kontaktas L2;
- Geltonas/žalias – jungiklio kontaktas pažymėtas įžeminimo simboliu.

{loadposition content_468x60}

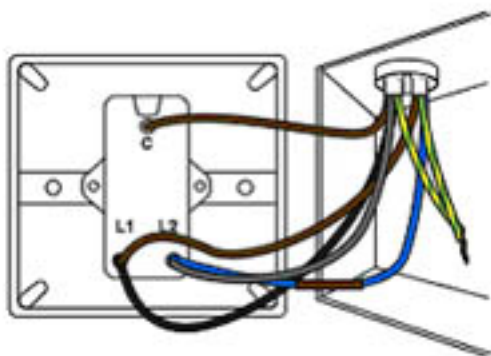Tuomet nuo arčiausiai prie apšvietimo prietaiso esančio jungiklio nuvedamas trijų gyslų kabelis.



Atkreipti dėmesį! (Jei kalbame apie šviesos įrenginius, turinčius panašius jungiklio kontaktus), tik čia bus įrašomi [small load position related articles](#), o [sąvokiniai](#), [apibrėžimai](#), [sąlygos](#) [aprašai](#).